

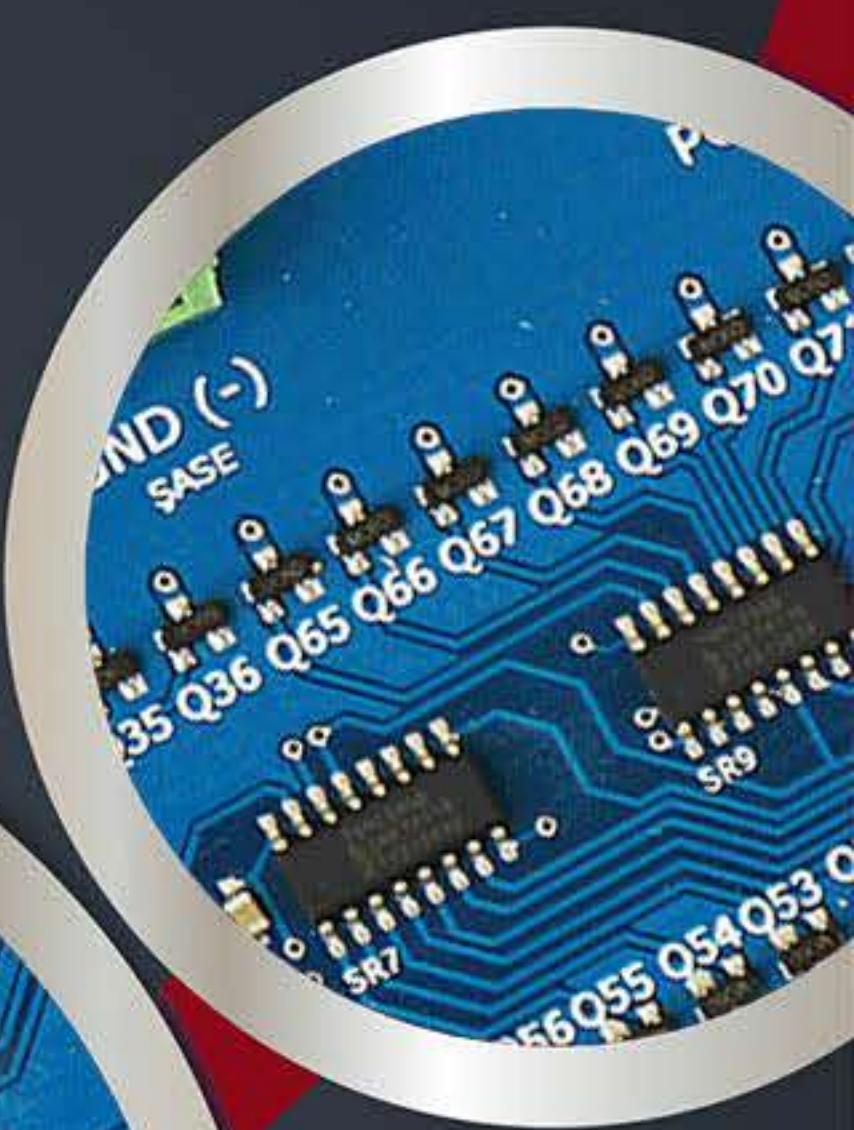


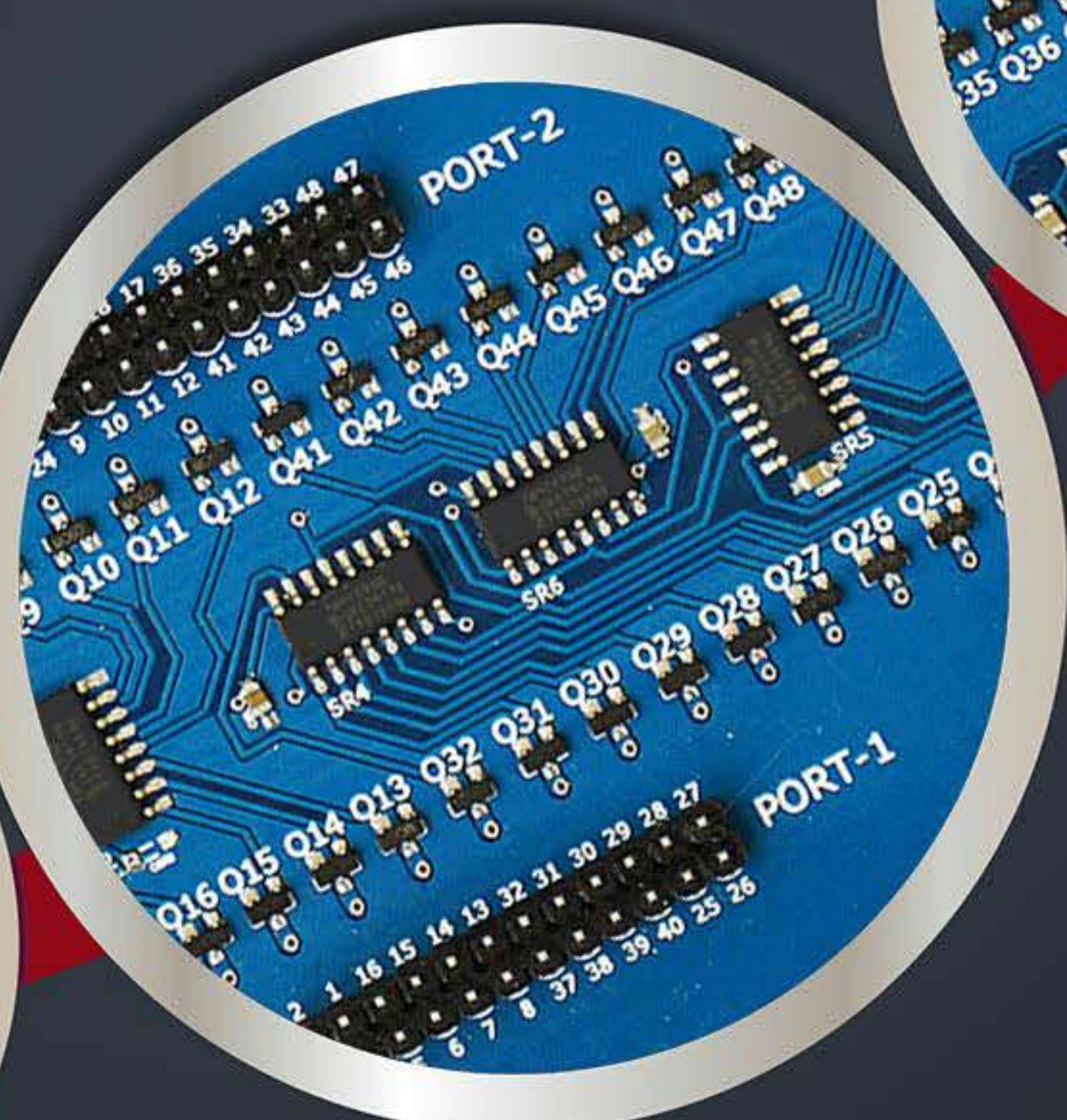


Seri Sürücü **SS963** v5b/v5c

Ölçeklenebilirlik, Hız

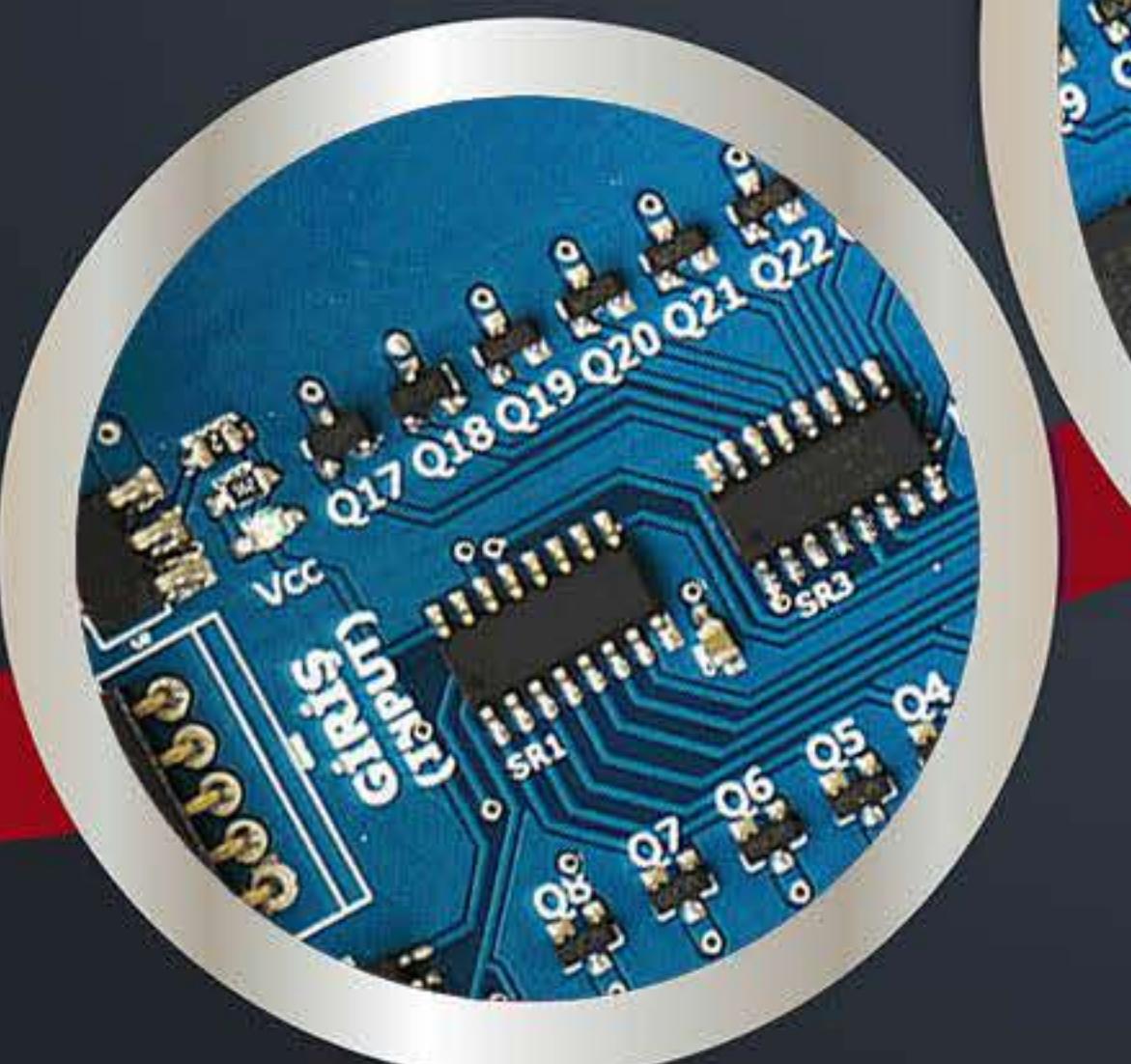

Model SS-963 v5B/C Seri Sürücü

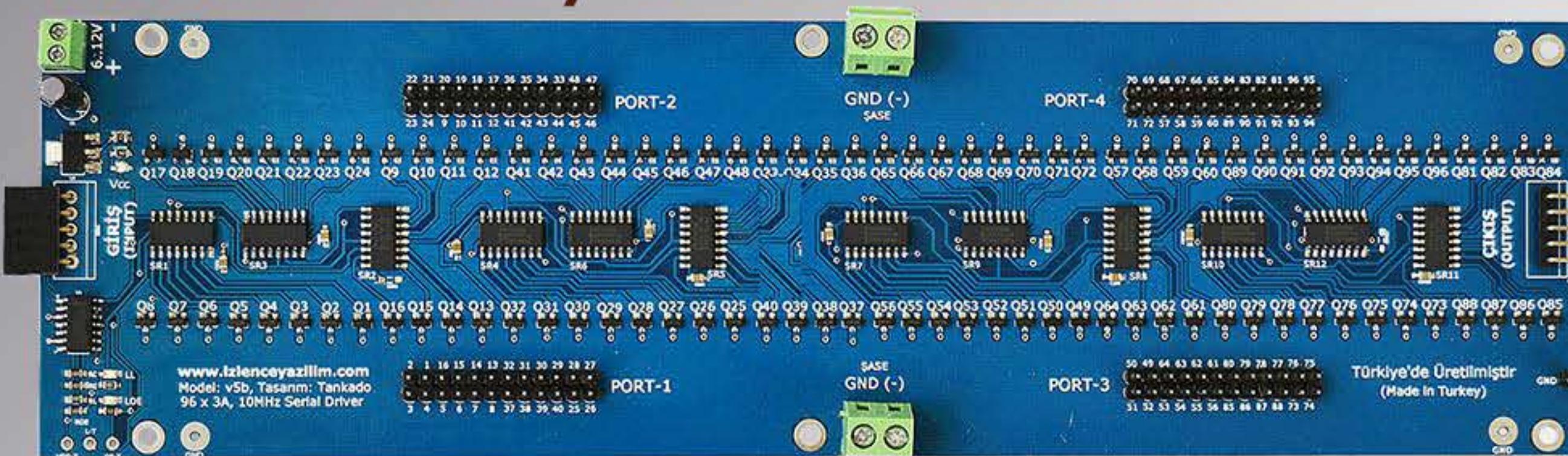


Ürüne Genel Bakış

SS963 seri sürücü, yüksek verimlilikle çalışan güç sürücü bir karttır. **SS963** seri sürücü, özellikle şerit led, RGB Led ve rôle gibi binlerce elektronik yükü güvenli ve hızlı bir şekilde kontrol etmeyi sağlar. **SS963** temel olarak kontrol girişinden seri biçimde aldığı 96 bit'lik veriyi hızlı bir şekilde çıkışlarına aktarır. Tamamen Türk mühendisler tarafından tasarlanmış ve yerli imkanlar ile Türkiye'de üretilen kartımız 0.5watt gibi çok düşük güç tüketimi ile megahertz'ler seviyesinde hızlarda yüksek verimlilikle çalışır.

SS963, 25MHz'e kadar aldığı veriyi her bir çıkışına 260KHz hızında aktarabilir. Bu hız her bir çıkışın birbirinden bağımsız olarak saniyede 260 bin kez konum değiştirebilmesine imkan sağlar. Bu yönyle istenen çıkış hızları, giriş veri frekansı ile sağlanarak PWM gibi yöntemlerle ışık parlaklığını ayarlamaktan istenen motor devir hızlarını sağlanabilmesine olanak verir. Her bir çıkış azami 4.4 akım kapasitesine sahiptir ve her bir çıkış ile üç çipli bir şerit led'in 10metresi güvenli şekilde sürebilir.

SS963 yüksek frekanslı akımlarda çalışabilme kabiliyeti ile adım motorlarının da (step motor) kontrol edilebilmesini sağlar. Tek bir **SS963** ile 24'e kadar adım motorunun kontrolü gerçekleştirilebilir.


Model SS-963 v5B/C Seri Sürücü

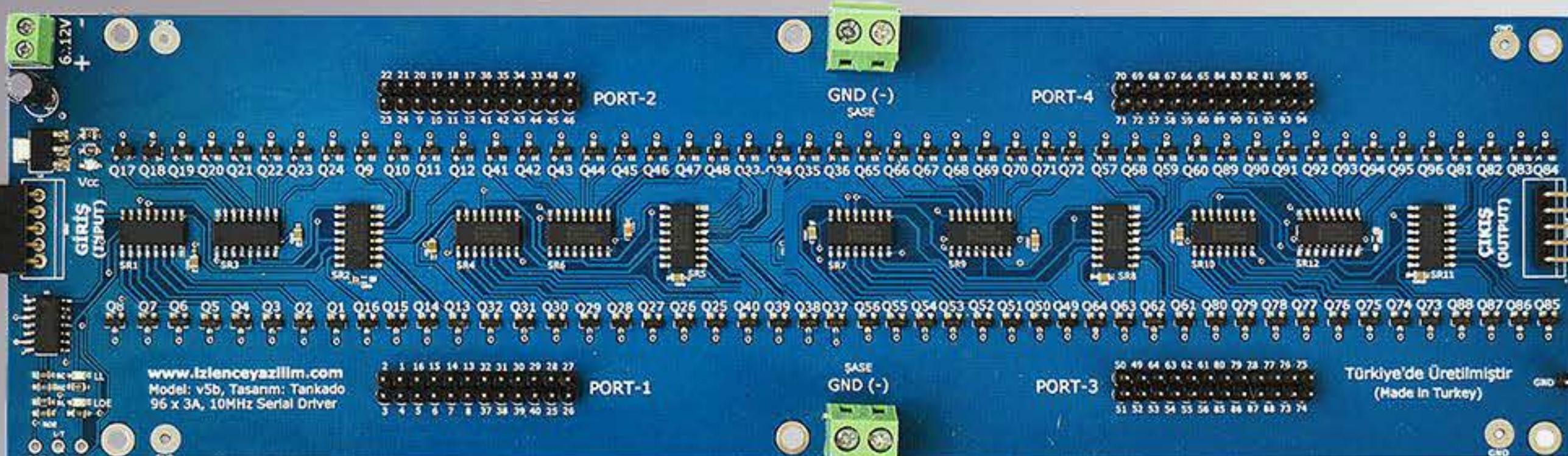

Özellikler

- PCB boyutu: 6.9 cm x 23.0 cm
- Kart boyutu: 6.9 cm x 24.9 cm
- Seri veri girişi
- 96 adet 3A (4.4A max) çıkış
- Standart bağlantı yuvaları (IDC konnektör)
- Geniş çıkış çalışma gerilimi aralığı (0-30V)
- Mikrodenetleyicili sistemlerle uyumluluk (Arduino, NetDuino, MSP430, STM32, Teensy, BeagleBone, MinnowBoard, VoCore)
- Mikroişlemcili sistemlerle uyumluluk (Raspberry Pi, Banana Pi, Intel Galileo)


Model SS-963 v5B/C Seri Sürücü

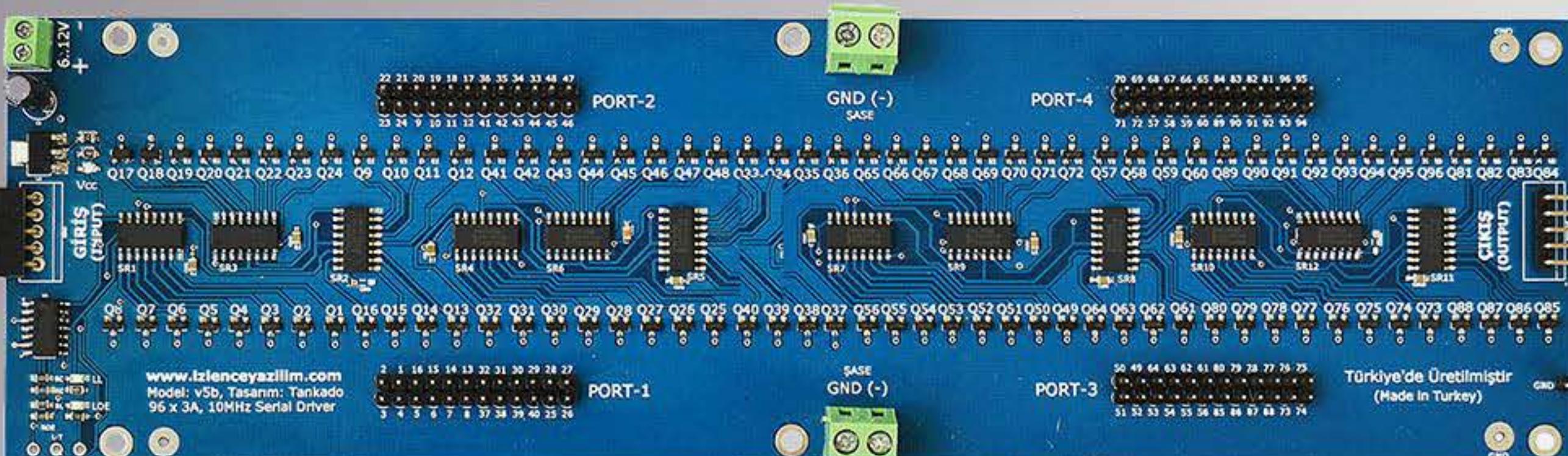

Teknik Özellikler

- 100% CMOS teknolojisi
- Besleme voltajı 6v (en az) 30v (en fazla) *
- Aşırı güç koruma sigortası
- Ters polarma besleme koruması *
- Besleme aşırı akım koruması (100mA sigorta)
- Besleme ani dalgalanma (spike) koruması *
- Güç tüketimi ~5mA
- Veri girişi hattı sayısı 1
- Data, Clock, Latch ve Reset kontrol girişleri
- Giriş verisi uzunluğu 96 bit
- Çıkış sayısı x96
- Her bir çıkış akımı 3A (normal) 4.4A (en fazla)
- Her bir çıkış voltajı 12v (normal) 30v (en fazla)
- Toplam çıkış akımı 100A (en fazla)
- Veri giriş frekansı 100Mhz (en fazla)
- Her bir çıkış frekansı = Giriş frekansı / Çıkış sayısı
- Kaskat bağlanabilme (X * 96)
- Güç indikatör led'i
- Veri işleme indikatör led'i
- Elektro manyetik girişim koruması (Anti EMI)
- Test noktaları (Data, Clock, Latch, Clear, Besleme) *

Model SS963B Bölümleri

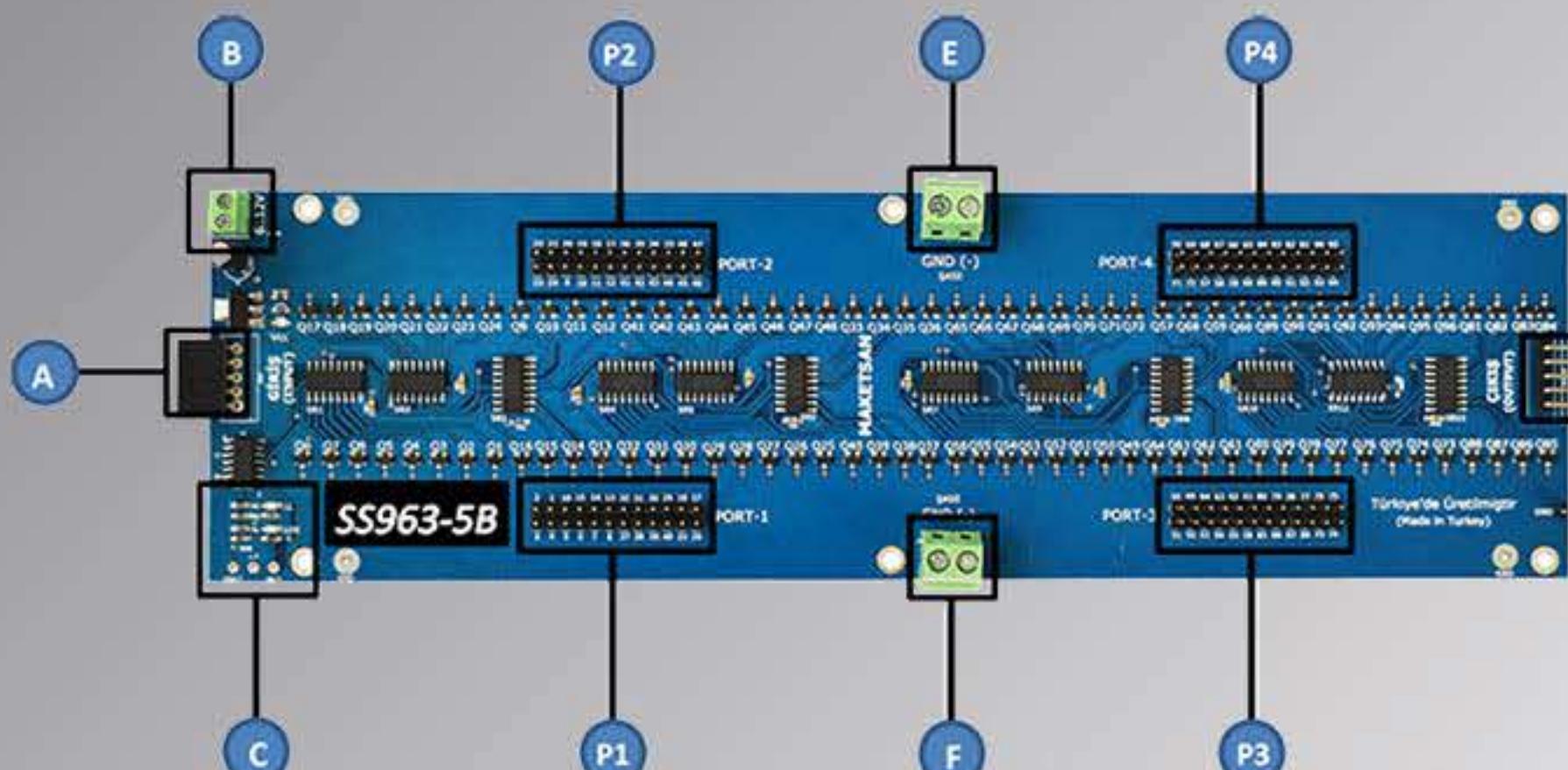

- A: Kontrol girişleri
- B: Kart besleme girişi (6-12v)
- C: Çalışma gösterge ledleri
- D: Kaskat bağlantı çıkışları
- E,F: Yük şase bağlantı terminalleri
- P1,P2,P3,P4: 24x3A yük çıkışları

1. Kontrol Girişleri (A)

Kontrol girişleri, çıkışları kontrol etmek üzere gönderilen sayısal verinin karta giriş yaptığı noktadır. Gönderilecek veri 96'bit uzunluğunda kare dalga sinyalinden (Serial Data) ibarettir. İşaretin kartta ilerleyebilmesi için bu işaretin eşlik eden bir de saat sinyali (Clock) de bulunur. Kontrol girişi (A) uygun biçimdeki sayısal veriyi gönderecek bir mikro denetleyicili veya mikro işlemcili sisteme bağlanır.

2. Kart Besleme Girişi (B)

Kartın ihtiyaç duyduğu çalışma gerilimini üzere enerji beslemesi bu terminalden yapılır. Besleme terminaline 6 ile 30 volt (B sürümünde 12 volt) arasında ve en az 50mA akım kapasitesine sahip bir enerji kaynağı bağlanır. Enerji kaynağının yeterli akım kapasitesine sahip iyi bir DC regülatörden karşılaşması çıkış kontrollerinin kararlı olarak gerçekleştirilebilmesi için önemli taşır.

3. Çalışma Göstergeleri (C)

SS963-5B modelinde 3 adet gösterge led'i bulunmaktadır. Bu ledler'den Vcc led'i kartın besleme geriliminin sağlandığını ve kartın enerjilendiğini ifade eder. LL etiketli led ise karta gönderilen her bir 96'bit lik verinin alınıp çıkışlara aktarıldığı sırada ışık verir. LOE led'i düşük lojikte gösterim yapar var ve çıkışlar aktif olduğunda sönük konuma geçer. SS963-5C modelinde ise 2 adet gösterge led'i bulunmaktadır. Bu ledler'den Vcc led'i kartın besleme geriliminin sağlandığını ve kartın enerjilendiğini ifade eder. LL etiketli led ise karta gönderilen her bir 96'bit lik verinin çıkışlara aktarıldığı sırada ışık verir.

4. Kaskat Bağlantı Konnektörü (D)

SS963 çıkış sayısını artırmak amacıyla art arda bağlanabilir. İhtiyaç duyduğunuz çıkış sayısını elde etmek için A ve D konnektörleri birbirine bağlanarak genişletme sağlanır.

5. Şase Bağlantı Terminalleri (E ve F)

SS963 yüksek akım kapasitesine sahip bir seri sürücüdür. Her bir çıkış 4.4 Ampere kadar çıkış verebilen yapısı ile kontrol edilecek yükler şase/katot enerjisi sağlar. SS963 ortak katotlu çıkışa sahip açık kollektör yapısındadır. Enerji kaynağının katotunun (eksi kutup) bu terminallere yeterli kalınlıkta bir kablo ile bağlanması önemlidir.


6. Yük Çıktıları (P1, P2, P3 ve P4)

Kontrol edilecek yükler bir IDC (2x12 pin 2.54mm) konnektör vasıtasıyla bu çıkışlara bağlanır. Her bir çıkış 3A akım kapasitesine sahiptir. Gerekli durumlarda bu çıkışlara 4.4A'e kadar yük bağlanabilir.

Model SS963-5B Temel Elektriksel Bağlantı Şeması

Kaynak 1
SS963 Beslemesi
6..12Volt

Kaynak 2
Yük Beslememesi
0..30 Volt

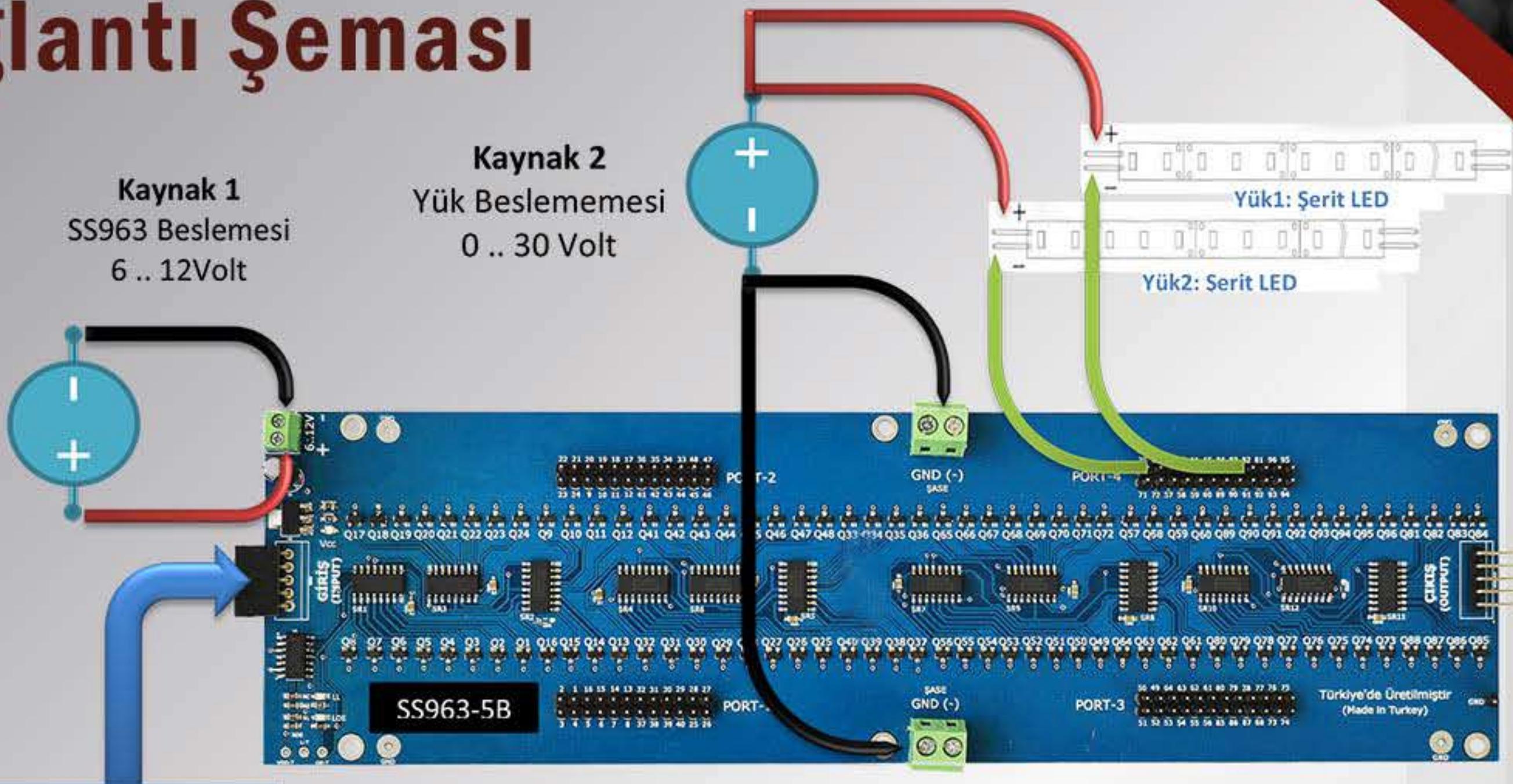

MİKROBİLGİSAYAR
veya
MİKRODENETLEYİCİ


SS963 ürününün bağlantısını yapmadan önce ürünün zarar görmemesi için
üzerinizdeki birikmiş elektriği toprakla teması olan bir iletken (kalorifer peteği,
metal tesisat borusu veya yoksa duvara) dokunarak überinizden atınız. Bu işlem
SS963 'ün hassas bileşenlerinin überinizde birikmiş olan binlerce volt statik

elektrikten zarar görmesini engelleyecektir. Yukarıdaki temel bağlantı şemasında iki ayrı DC besleme kaynağı
kullanılmıştır (Kaynak 1 ve Kaynak 2). Kullanacağınız kaynakların iyi bir DC regülasyonuna sahip olması gereklidir. Özellikle
Kaynak-1 'in **SS963** 'ün sağlıklı çalışabilmesi için iyi bir DC regülasyona sahip olması önemlidir. Kaynak-1, 6 ile 12 volt
arasında DC gerilim üreten en az 50mA akım kapasitesine sahip bir besleme kaynağı olmalıdır. Bu konudaki tavsiyemiz
kaynağın 100mA'den fazla bir akım kapasitesine sahip olmasıdır böylece sistemin çalışması daha uzun ömürlü olacaktır.
Kaynak-2, 0 ile 30 volt arasında, çıkışlara bağlayacağınız yükün ihtiyaç duyduğu herhangi bir gerilimde olabilir. Yine
kontrol edeceğiniz yüklerin ihtiyaç duyacağı toplam akımın en az 1,5 katı akım kapasitesine sahip bir kaynak kullanmanız
sisteminizin çalışmasının daha uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır. **SS963** ortak katotlu (açık kollektör) bir tasarıma
sahiptir. Bu şu anlama gelir **SS963** 'e bağlayacağınız yüklerin katotları (eksi kutup) çıkış portlarına (P1, P2, P3 ve P4)
bağlanmalıdır. Yükler anot gerilimini Kaynak-2'den ortak olarak kullanırlar (yukarıdaki bağlantı şemasını inceleyiniz)

Kaynak-1 ve Kaynak-2 nin katotları ortaktır. Bu nedenle dilerseniz Kaynak-1 in katotuna **SS963** 'ün besleme terminaline
değilde Kaynak-2'nin katotuna da bağlayabilirsiniz. **SS963** 'ün üzerinde 2 adet büyük şase (GND) terminali
bulunmaktadır. Her iki terminale de Kaynak-2'nin şase uçlarını bağlamanız yüksek akım ihtiyaçlarında devrenin kararlı
şekilde çalışmasını sürdürmesi için önemlidir.

Eğer kontrol edeceğiniz yüklerin çalışma gerilimi 6 ile 12 volt arasında ise iki farklı güç kaynağı
kullanılmasına gerek yoktur. Bu durumda hem **SS963** 'ün hem de yüklerinizin
beslemesini aynı kaynak ile sağlayabilirsiniz.

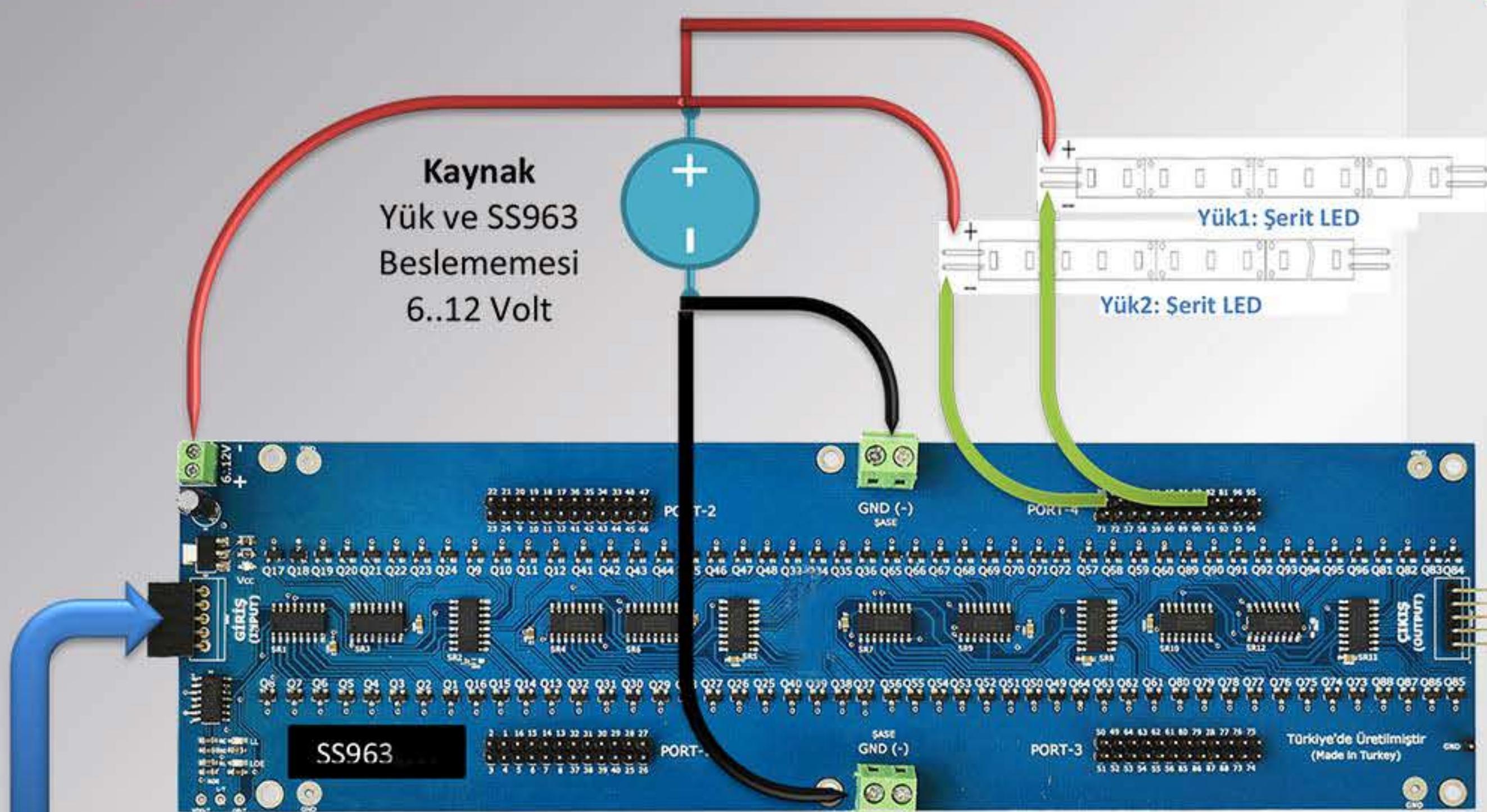Model SS963'ün Tek Enerji Kaynağı ile Beslenmesi




MİKROBİLGİSAYAR
veya
MİKRODENETLEYİCİ

Yukarıdaki bağlantı şemasında tek bir güç kaynağı kullanılmıştır. Eğer kontrol edeceğiniz yükler 6 ile 12 volt arasında ise güç kaynağını SS963 'ün beslemesi içinde kullanabilirsiniz. Bu durumda kaynağın anotunu (+ kutup) kart besleme girişinin (B terminali) anotuna bağlayabilirsiniz. Bağlantıyı yaparken B terminalinin katotuna (- kutup) bağlamamaya dikkat ediniz. Aksi halde güç kaynağının ve SS963 'ün zarar görmesine neden olabilirsiniz.

Bu tarz bir bağlantıda SS963 'ün kararlı çalışabilmesi için iyi bir regülasyona ve güç kapasitesine sahip bir güç kaynağı kullanmak gereklidir. Ani ve aşırı güç değişimlerini ancak iyi bir güç kaynağı sağlayabilir. İhtiyaç duyduğunuz akım kapasitesinin 1,5 katını ve daha fazlasını karşılayabilecek bir güç kaynağı kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

Model SS963'ün Kaskat Bağlanması

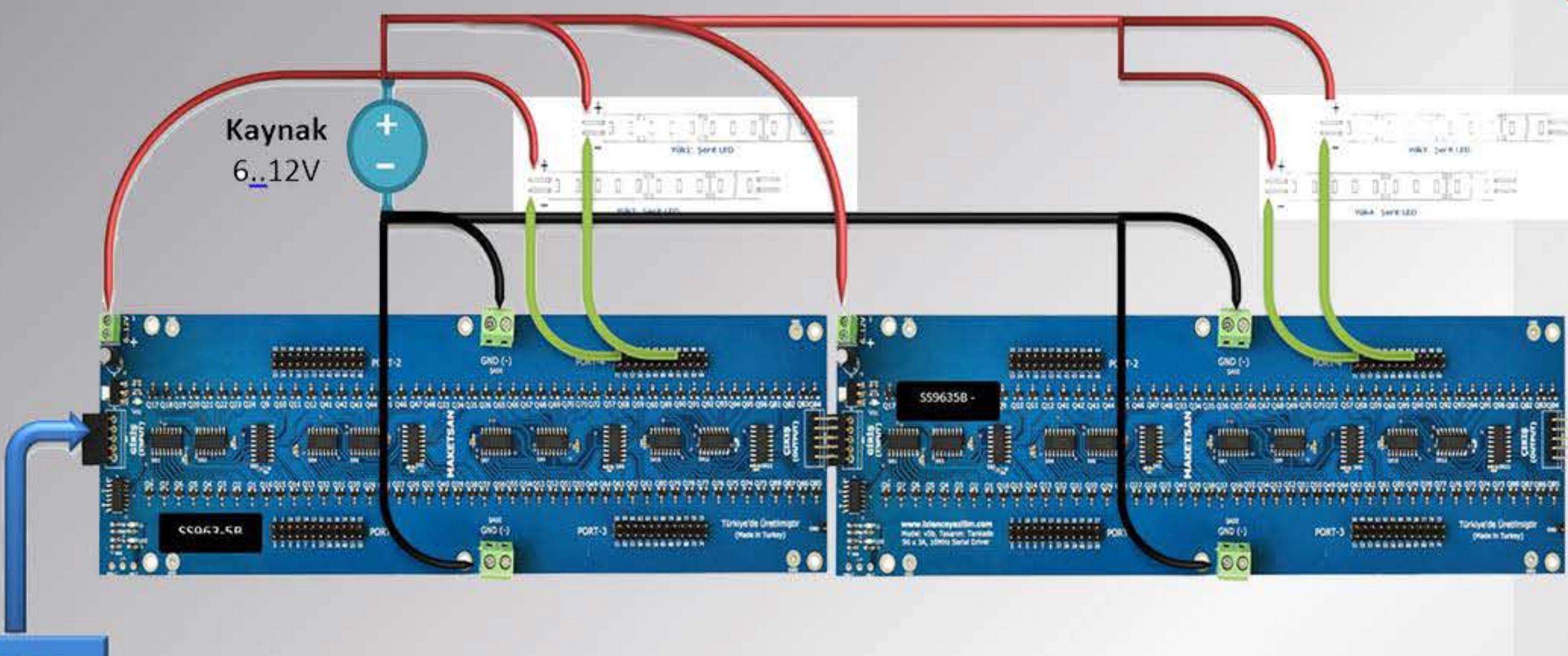


SS963 giriş ve çıkış kontrol konnektörleri ile art arda (kaskat) bağlanarak çıkış sayısı artırılabilir. Yüzlerce **SS963** art arda bağlanarak tek bir mikrobilgisayar ve mikrodenetleyicili sistem ile

kontrolü sağlanabilir. Yukarıdaki bağlantı şemasından da görülebileceği gibi; tüm **SS963**'lerin enerji besleme terminalinin (B) anotuna kaynağın anotu ve tüm şase terminallerine de (E,F) kaynağın katotu (eksi kutup) bağlanmıştır.


Kaskat bağlantıda elde edilecek çıkış frekansı her bir kaskat'da bölünmektedir. Normalde ~1MHz olan çıkış frekansı bu 2 kartın bağlanması durumunda 500KHz'e düşer. Kaskat bağlantıda kartlar arası bağlantıları (A ve D) sağlayan konnektörlerin doğru ve sıkı şekilde birbirine geçtiğinden emin olunuz. Böyle durumlarda kartları vida delikleri aracılığı ile hareketsiz bir zemine sabitlemenizi tavsiye ederiz.

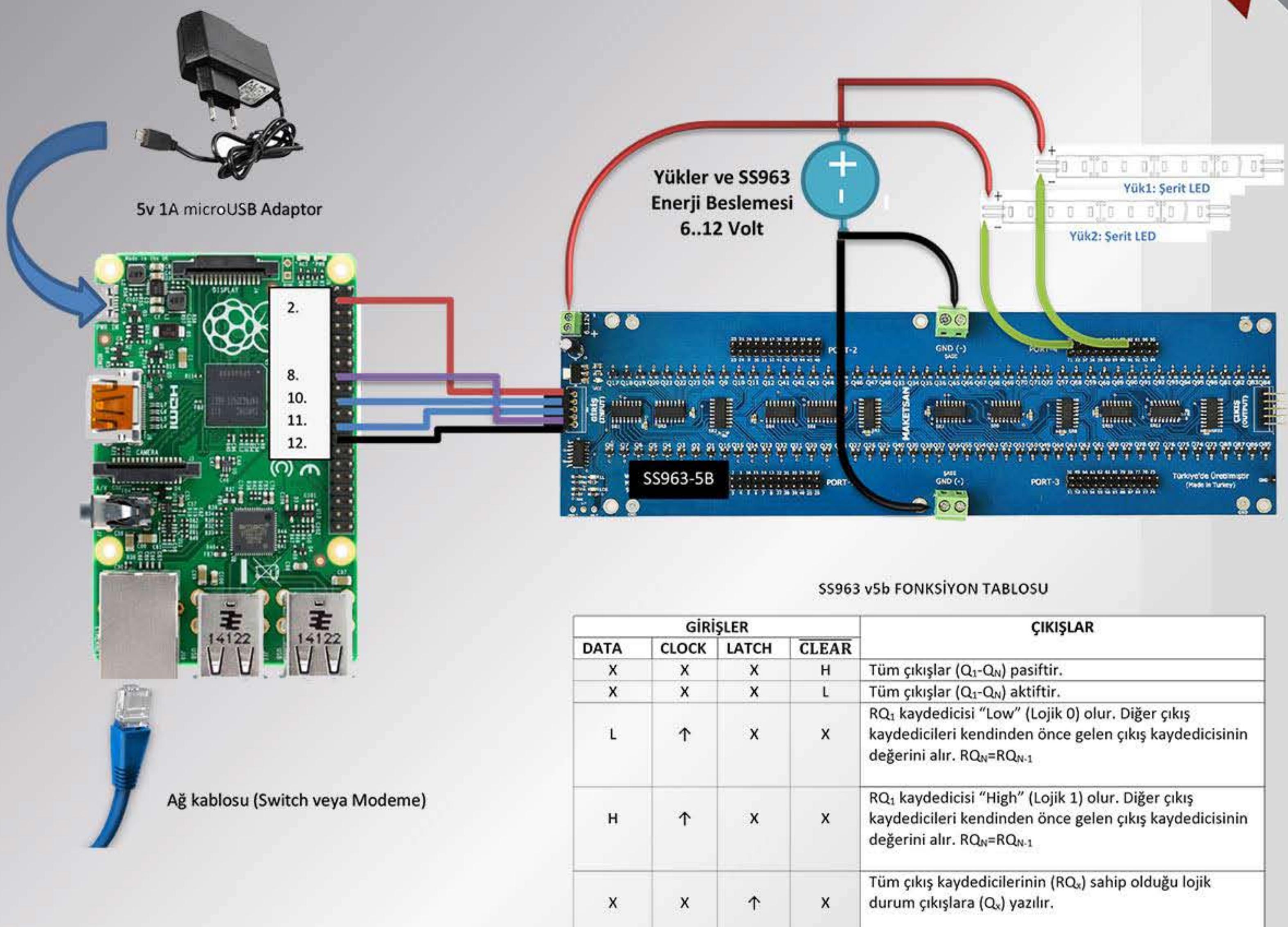Model SS963 v5b'nin Kontrol Birimine Bağlanması



Yukarıdaki şemada bir SS963 v5b'nin bir Raspberry Pi bilgisayarına bağlantısı gösterilmiştir

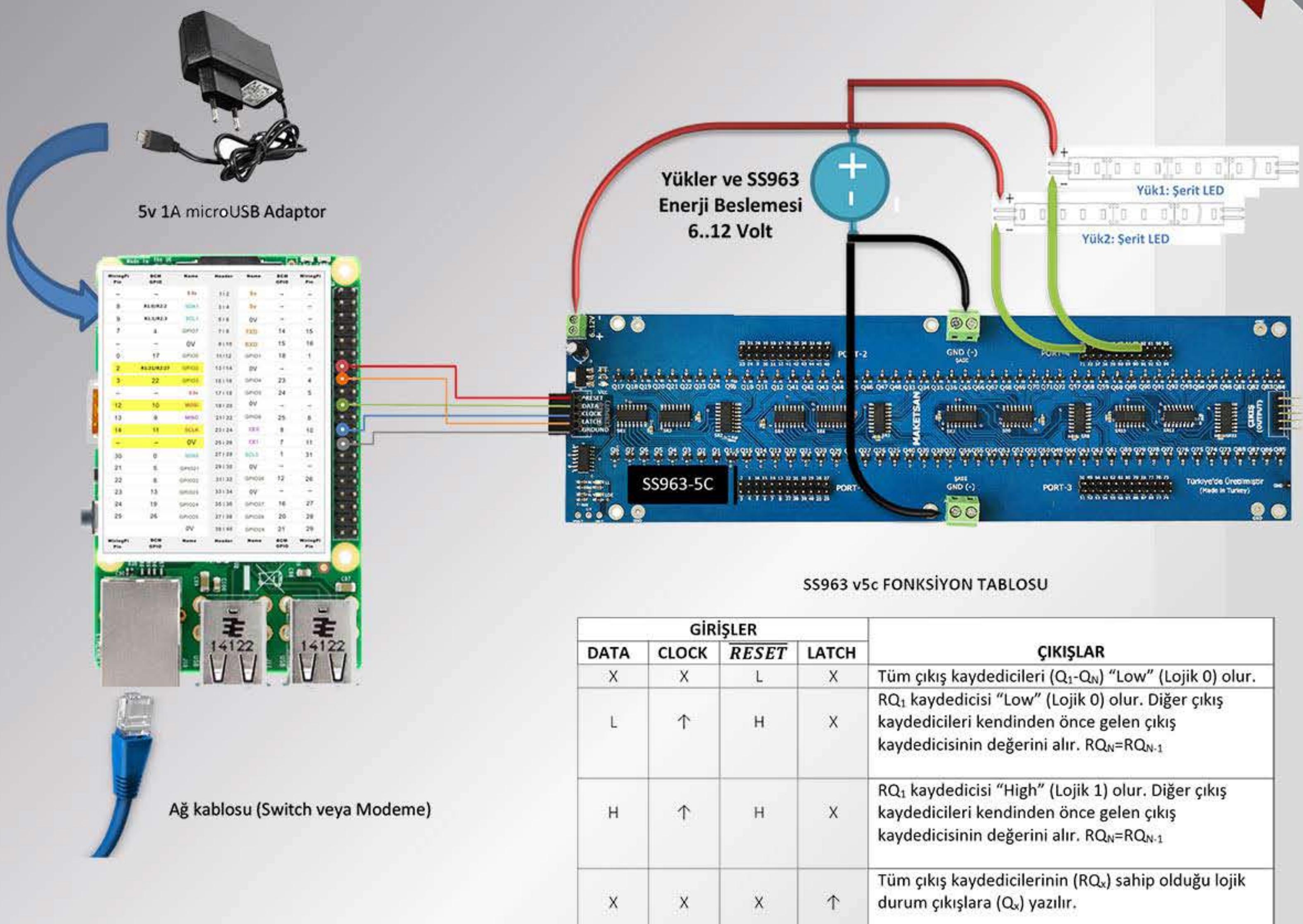Model SS963 v5c'nin Kontrol Birimine Bağlanması



Yukarıdaki şemada bir SS963 v5c'nin bir Raspberry Pi bilgisayarına bağlantısı gösterilmiştir

iletisim@izlencebilisim.com

Alemdağ Caddesi 796 Dudullu - Ümraniye - İstanbul

Telefon: 0216 420 00 56

www.izlencebilisim.com

2017 / İstanbul - Tanıtım s1.2